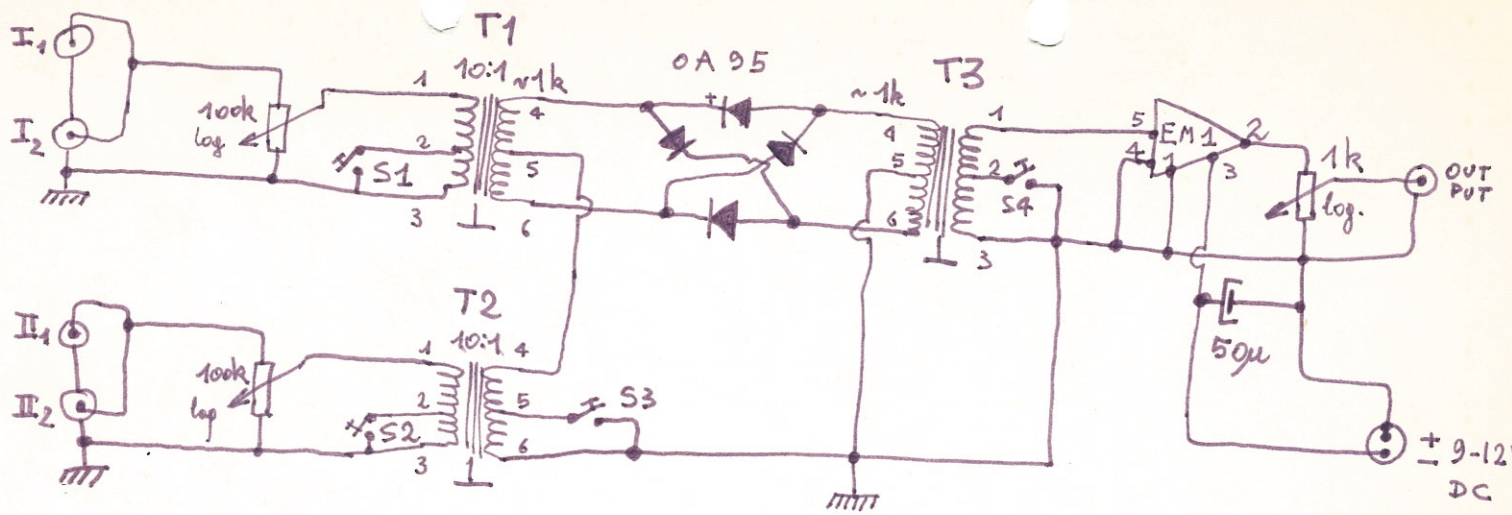


RING MODULATOR

K1-T3-Y30/Q1



- 1 geel
 - 2 rood
 - 3 zwart
 - 4 wit
 - 5 blauw
 - 6 wit
- T1 - T3 : Eagle MT-12

ringmodulatorontwerp
godfried-Willem raes

input's: max. 0,5V
 output : max. 1,5V
 voeding: 9-12 V D.C., +aan massa
 verbruik: max 6mA.

logos
 werkgroep voor geëngazjeerde
 avant-garde muziek

Ontwerp
Ring - Modulator
voor
vergroep logos.


[Handwritten signature]

RAES

09.09.70


I Voorontwerpen
&
Eksperimenten

Transfon: Redundant fllo


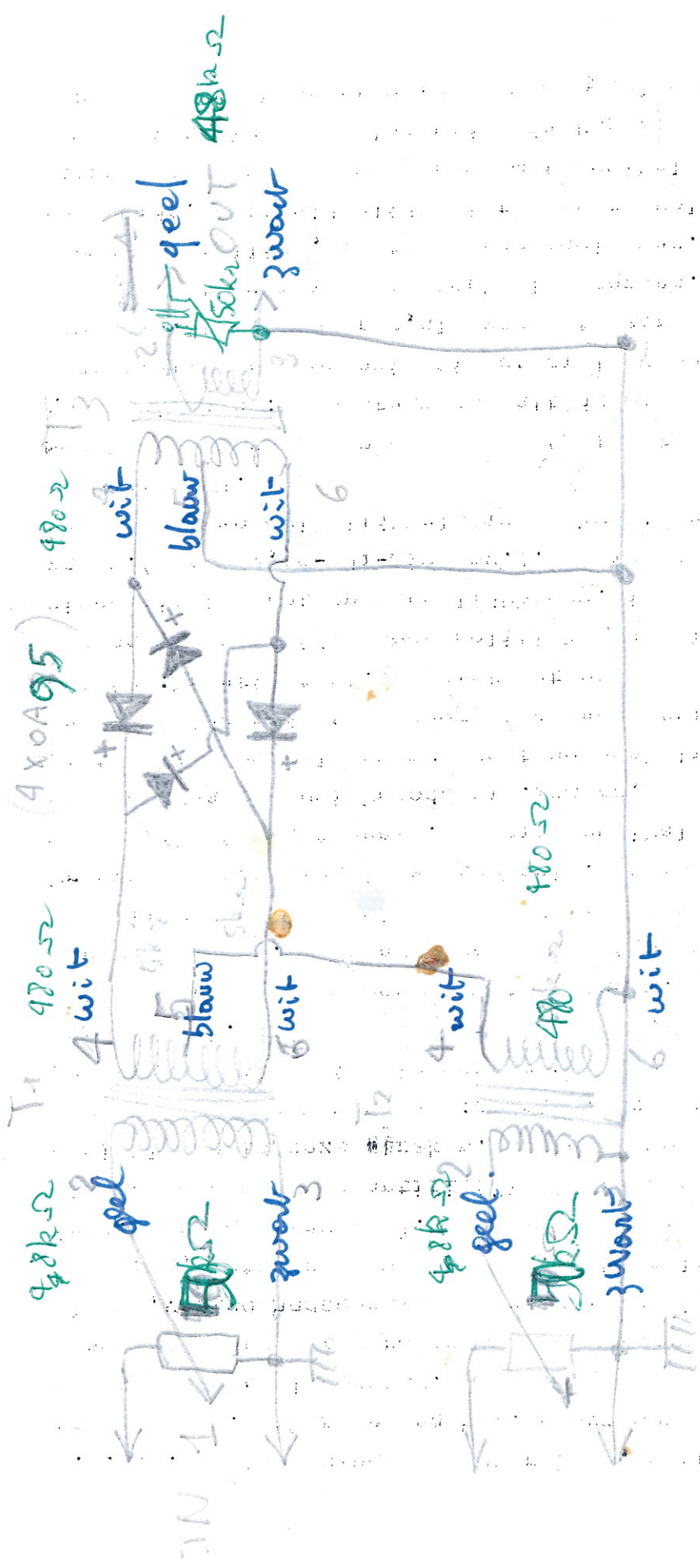


Ringinductor
outways
Legos

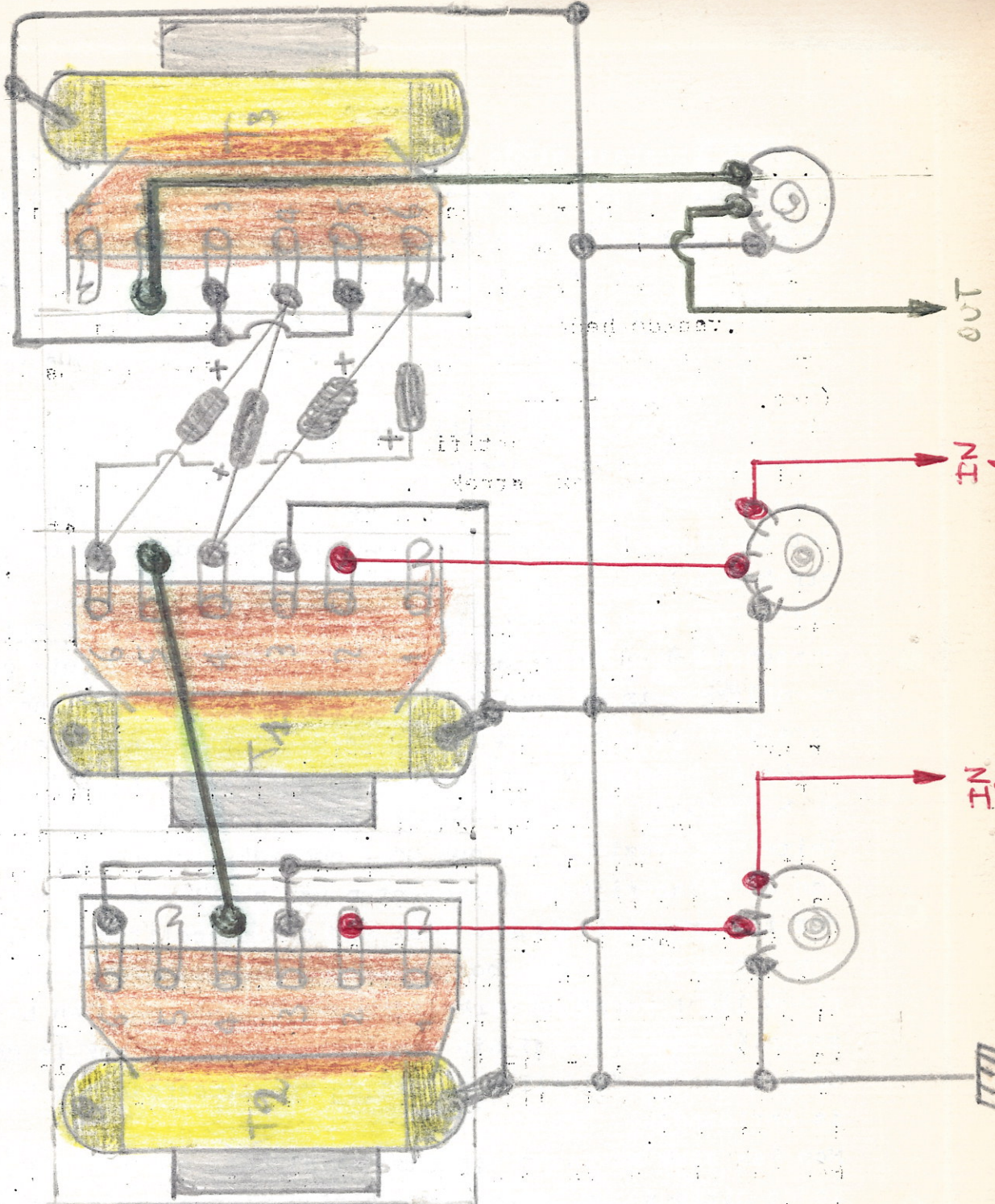$T_1 \equiv T_2 \equiv T_3$ = Mainstransformer
MT-12K
240V - 12.0.12 50mA
Eagle Products



Montageplan

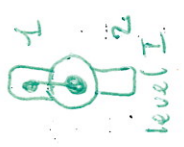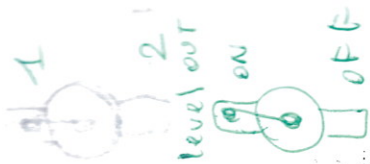


200




Gemomin! 0995.


470- Ω

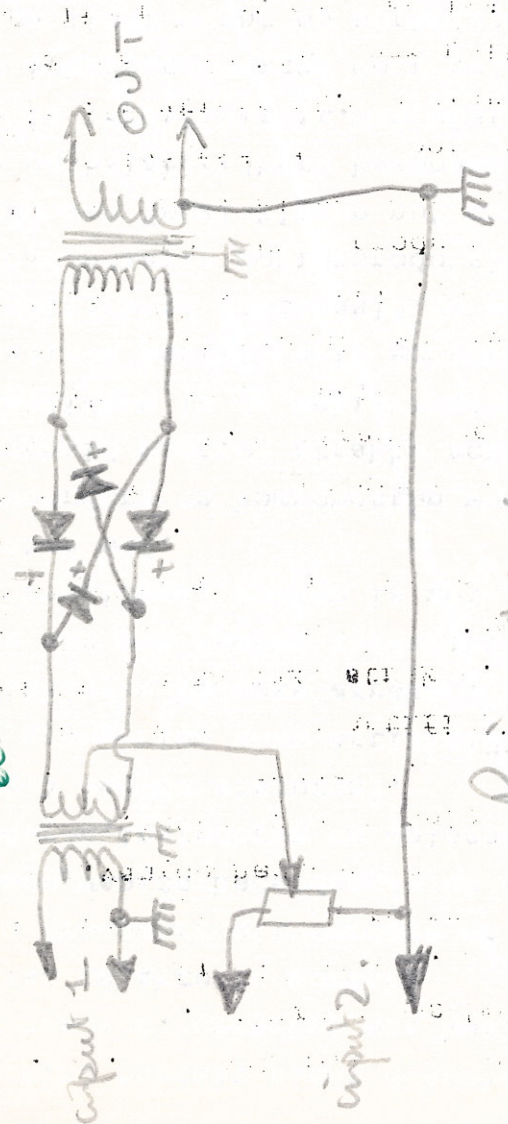

Ring Modulator

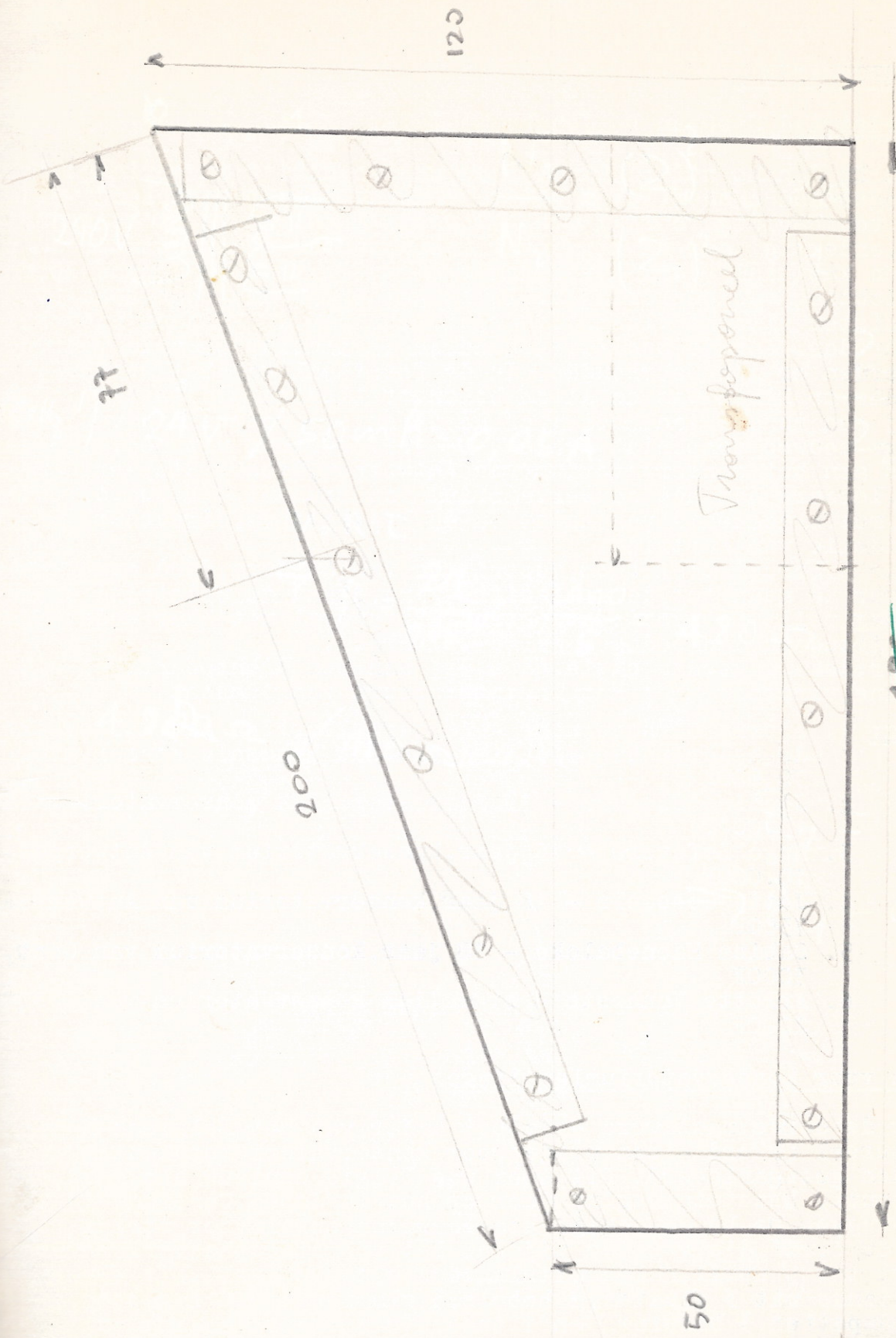

$$10 : 1$$

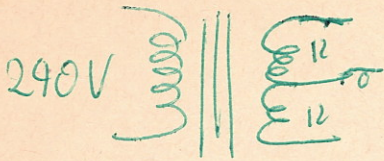

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{(Z_2)^2}{(Z_1)^2} = \frac{10}{1}$$

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{100}{1}$$

(50Hz!) $24V / 50mA = 0,05A$


$$V = R \cdot I$$

$$\Rightarrow R = \frac{24}{0,05} = \frac{2400}{5} = 480 \Omega$$

~~4.800~~ $\Omega / 480 \Omega$

$$Z_2 = 480 \Omega$$

$$\Rightarrow Z_1 = 48k \Omega$$

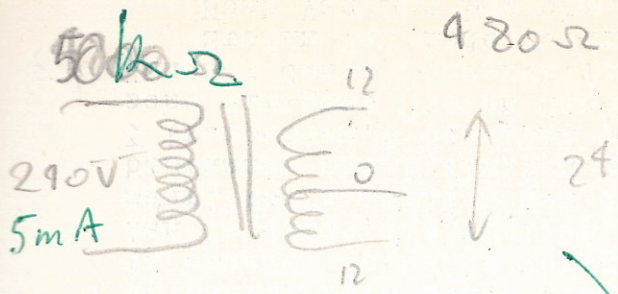

$$\frac{24}{120} \times 0,05 = 1,2 \text{ W}$$

$$10 : 1$$

$$24 \text{ V} \times 0,05 =$$

$$\frac{24 \times 5}{100} = 1,2 \text{ W}$$

$$240 \text{ V} / 50 \text{ mA}$$

$$1/24$$

$$0,05 \text{ A}$$

$$I = \frac{U}{R} \quad \text{or} \quad U = I \cdot R$$

$$12 \text{ W} = 240 \times x$$

$$U = I \cdot R$$

$$x = \frac{240}{1,2}$$

$$240 = 0,05 R$$

$$= \frac{24000}{24 \times 5}$$

$$R = \frac{24000}{0,05} = 48000 \Omega$$


$$= 200 \text{ A}$$

$$R = \frac{2400}{0,005} = \frac{240000}{5} = 48000 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{240}{120} \times 0,05 = 1,2 \text{ W}$$










~~24000~~

II. Definitieve
versie.

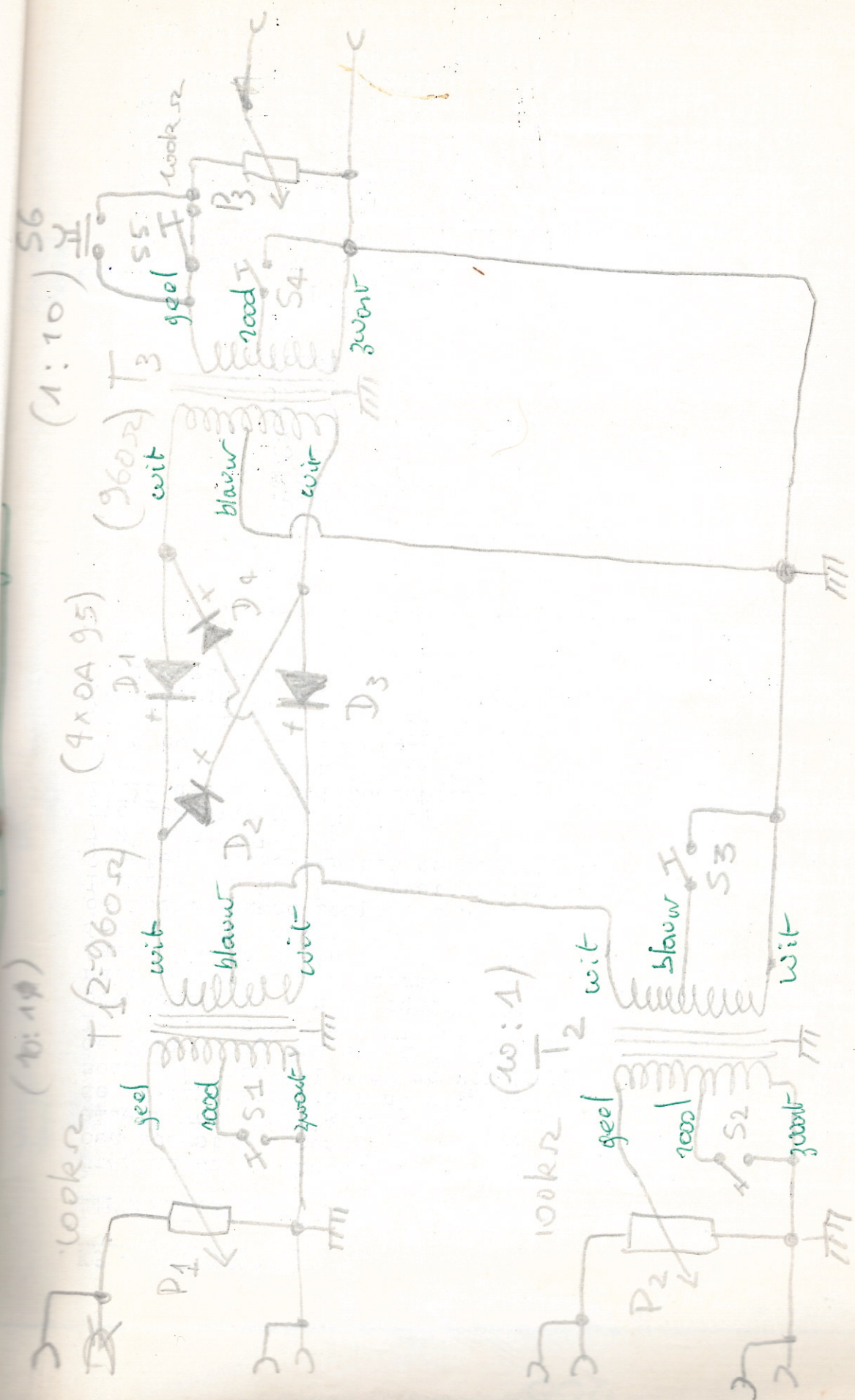


$P_1, P_2 = 100k\Omega$ log schijfpotmeter
 $P_3 = 100k\Omega$ log droevpotmeter
 $D_1, D_2, D_3, D_4 = 0A95$
 $S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 =$ kip schel
 $S_6 =$

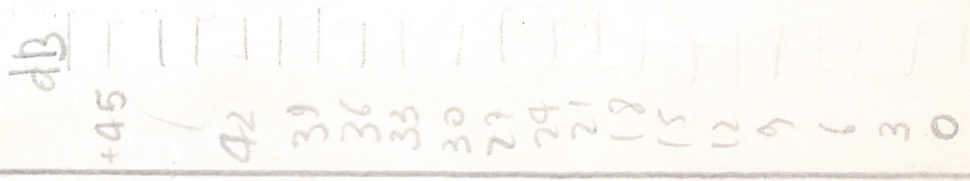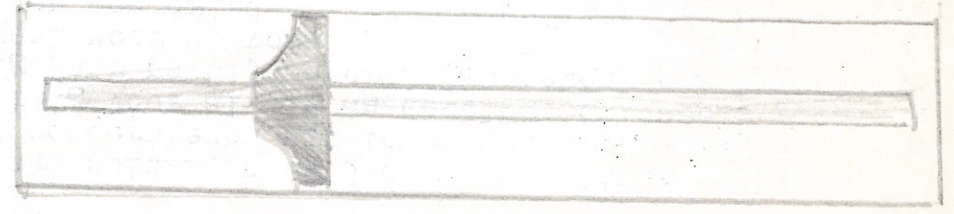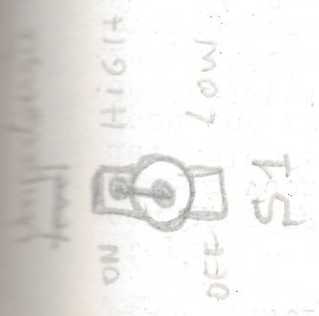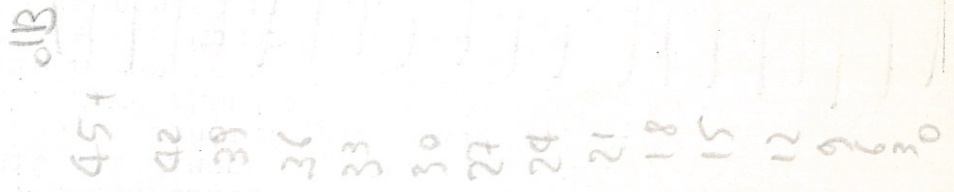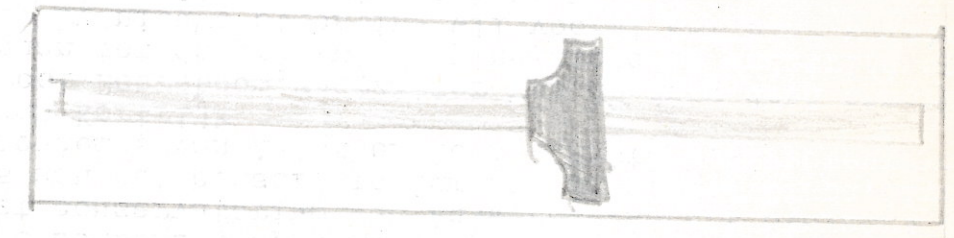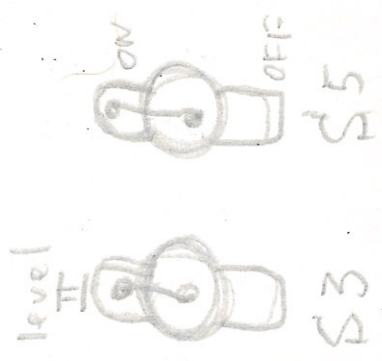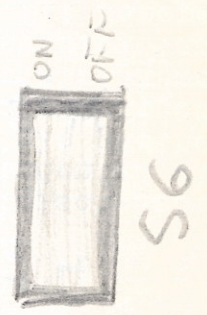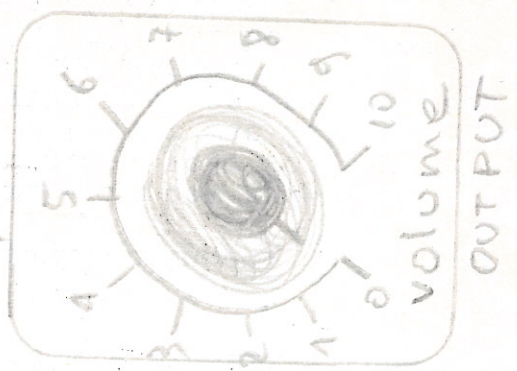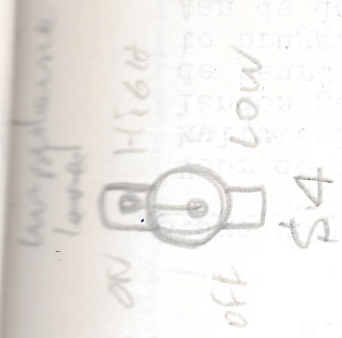$T_1 = T_2 = T_3 =$ Mainstransformer MT-12
 (290V - 12.0.12/50mA)
 Eagle products.



voor plaat


240

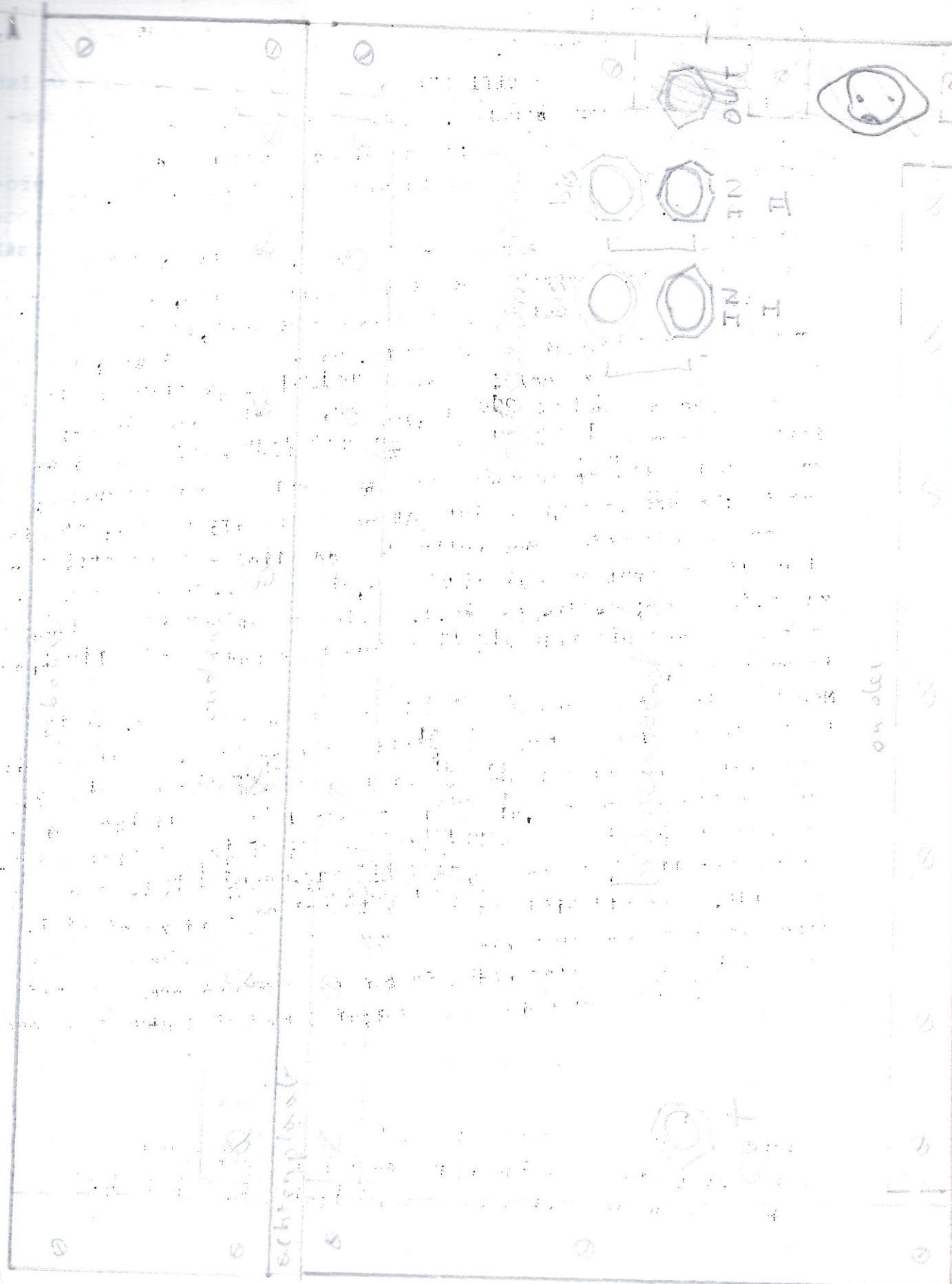

120

50

600 k Ω

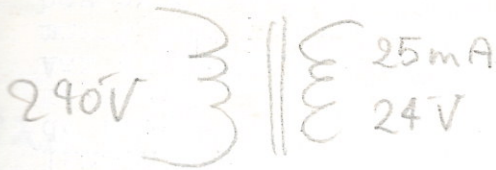

240

480

1160

~~R = 1160~~

$$V = I \cdot R \Rightarrow R = \frac{V}{I} = \frac{24000}{0,025} = 1160 \Omega$$

116000 Ω

116 k Ω .

Kort prijz rannij uoa rnpnecolulota

3 transfer à	65,-	à 50,-	65,-	50,-
			65,-	50,-
			65,-	50,-
2 potmeter ^{sluif-} (ohwed) ¹⁰⁵²	75,-	à 60,-	50,-	120,-
5 up pleijs	à 40,-		30,-	50,-
3 kneppe	à 40,-		30,-	10,-
13/ plokkast in	à 5		15,-	5,-
4 slude 0 A 85			40,-	40,-
2 haantouwenkeren	à 350,-		350,-	
			350,-	
1 output potmeter			20,-	20,-
bedleiding			20,-	20,-
draait			150,-	120,-
<hr/> zonder haantouwenkeren : 523,- 535,-				
5 sluif sluif	à 14,-		1223,-	80,-
2 ohwsluif	à 20,-			20,-
				<hr/> 625,-

nodige spissie stude

voorsplaat: 185 / 240 

achterplaat: 120 / 240

voorsplaat: 50 / 240

bovensplaat: 200 / 240


1 deel

2 zijplaten: 50 / 200 / 120 / 185



1 deel

(stude nodig na 185 / 120) of 1 na 185 / 240

verhouding: 

- 2 x 50
- 2 x 119
- 2 x 196
- 2 x 180



zijplaten

4 x 236 / ~~2 x 236~~ documentatie

totale plaat Aluminium: 790 / 240

of 1 stuk (voor, boven, achter) na 370 / 240


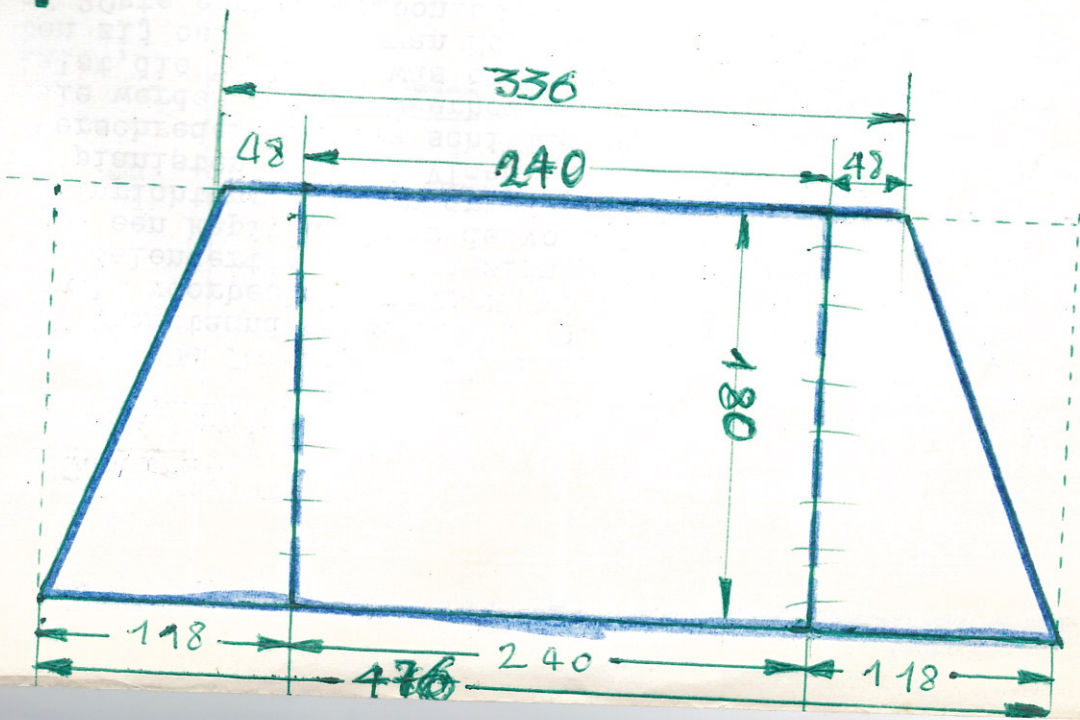
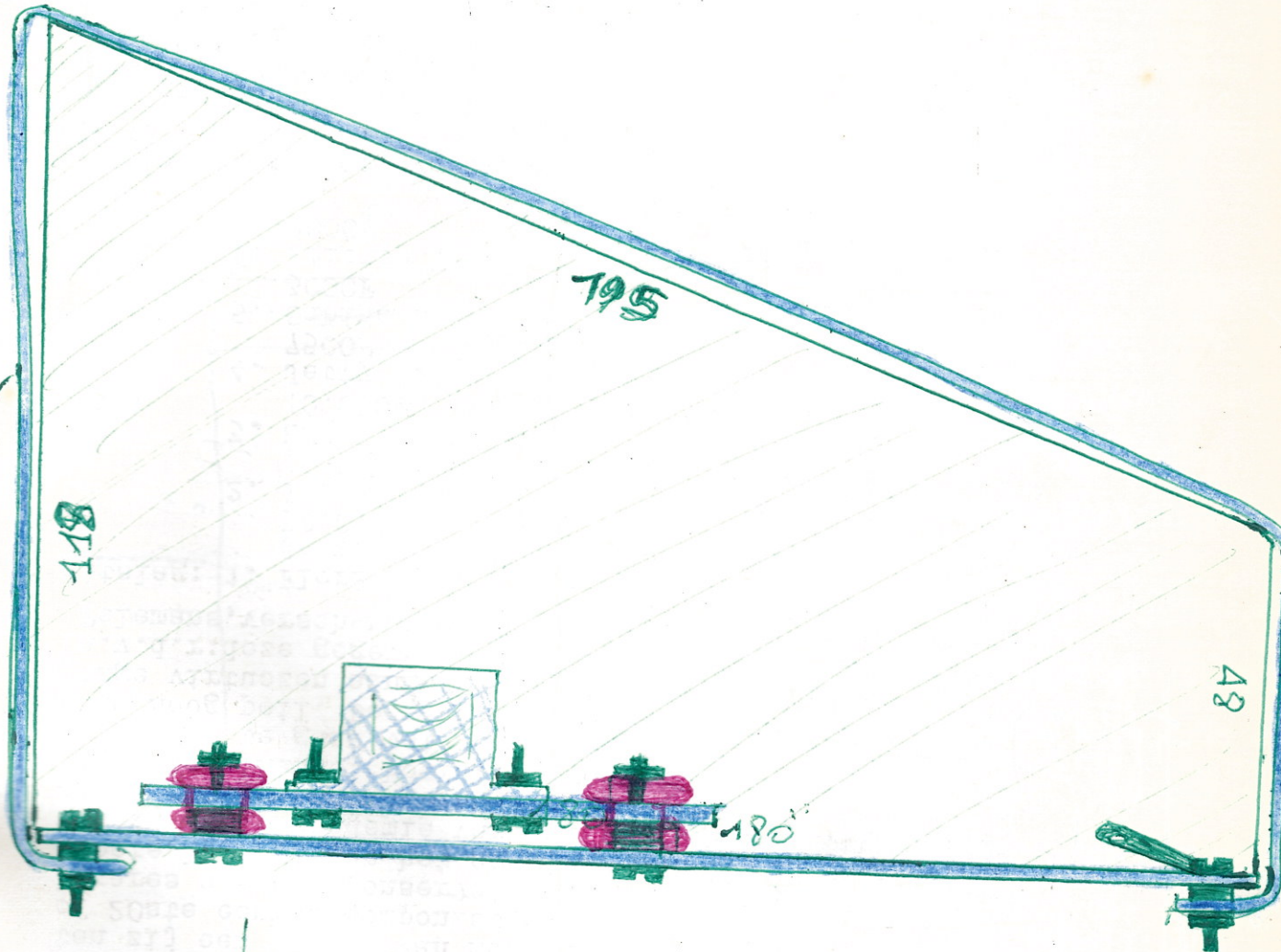
en 2 stude 185 / 240. ~~+ + + +~~ (ouder + 2 x zij)





20
12
~~30~~

48
 $\frac{37}{85}$

32
 $\frac{24}{67}$

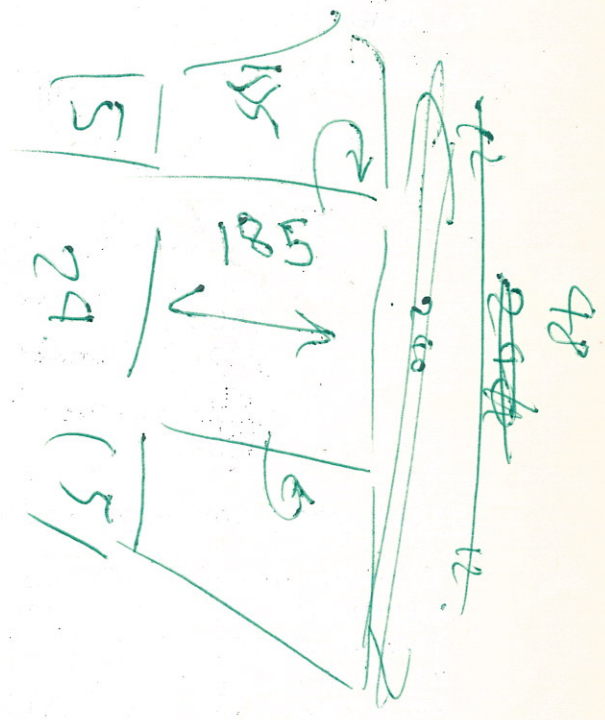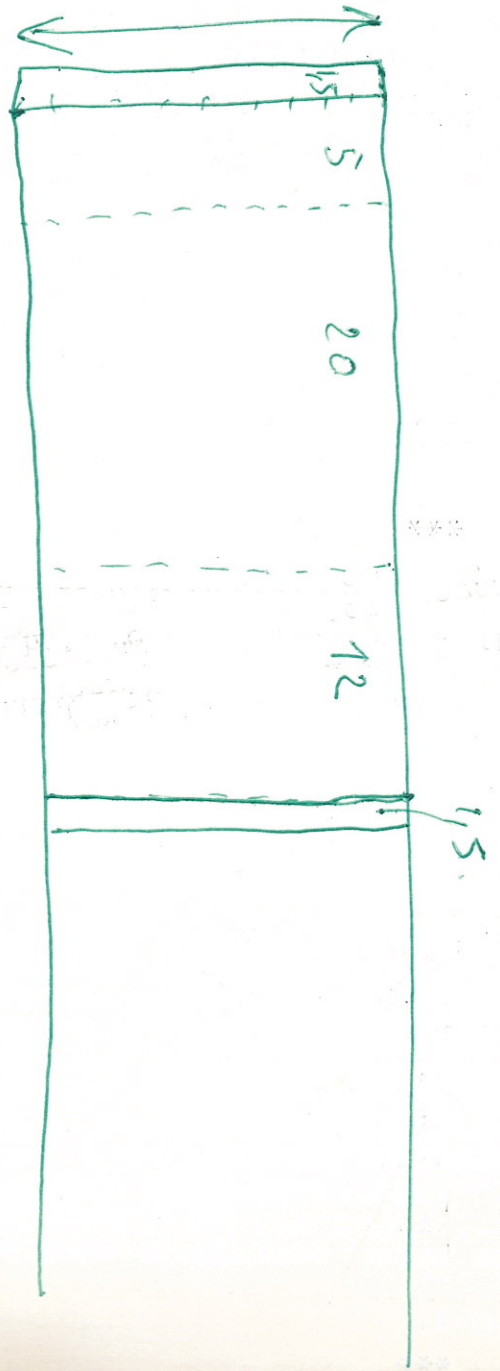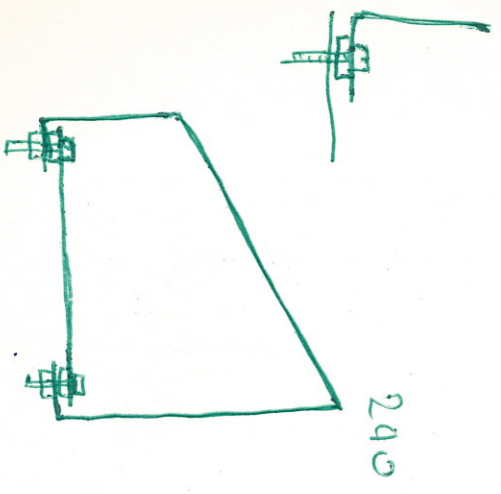

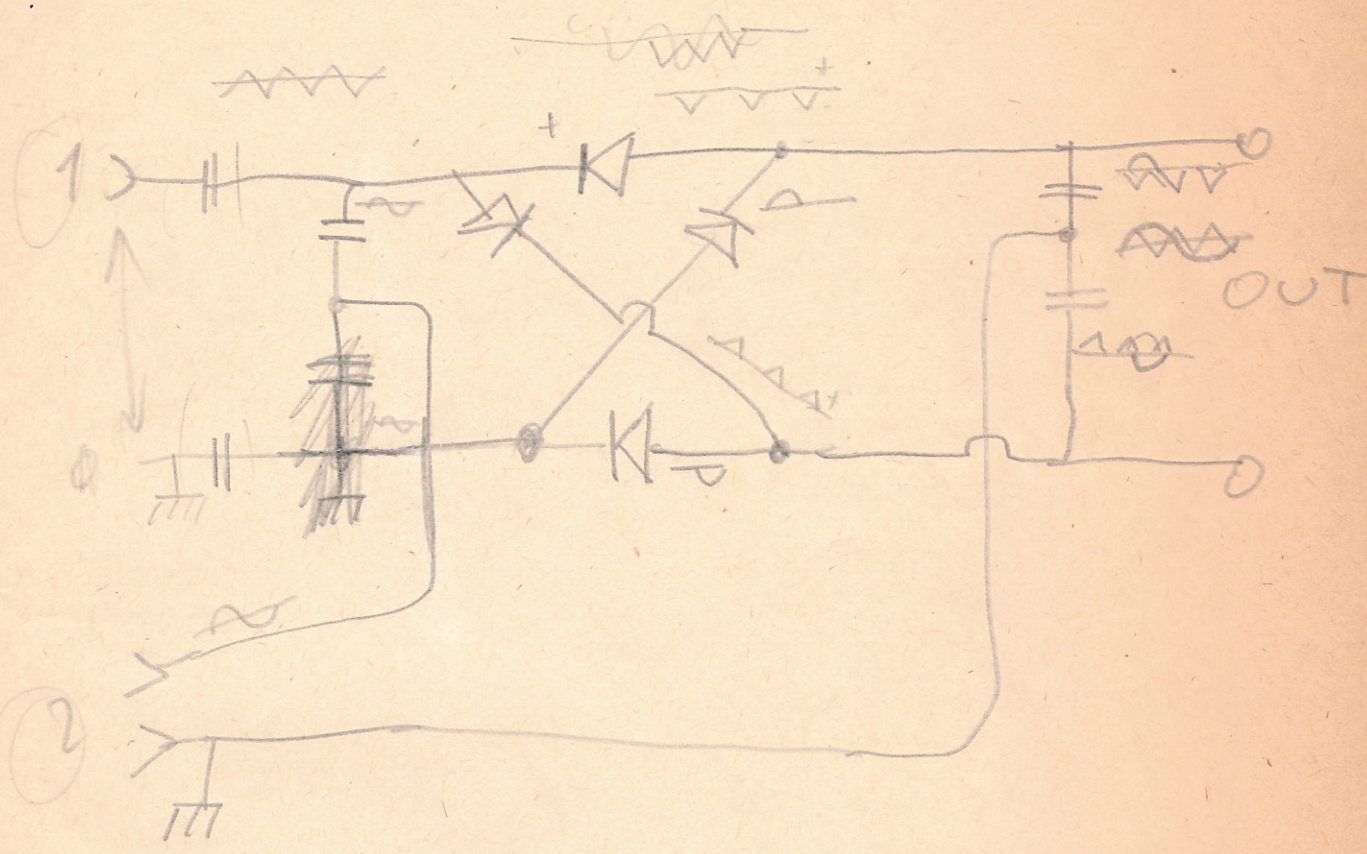

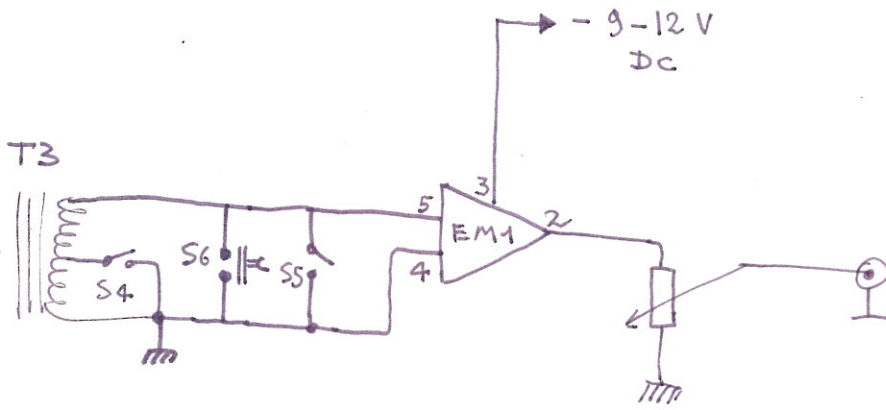

plug 1 : -
 3 : massa +

EM-1

